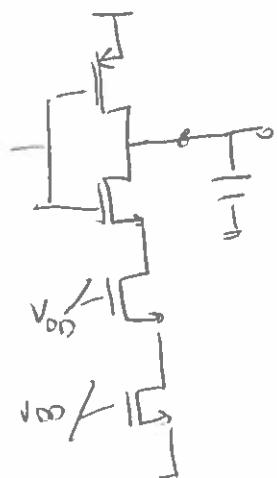



AS A

A	B	C	ω_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


$$2) \quad B=C=1$$



$$A=0 \rightarrow 1$$

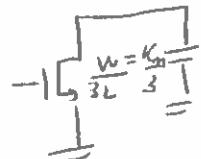

$$A=1 \rightarrow 0$$

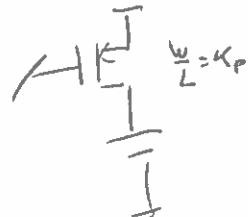


$$I_{SAT} = \frac{K_m}{3} (V_{DD} - V_T)^2$$

$$T_{SAT} = \frac{I_{SAT}}{C} t = V_T$$

$$T_{SAT} = \frac{I_{SAT}}{C} t = V_T$$
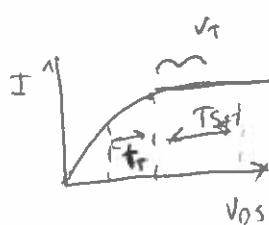
$$I_{2d+} = K_d (V_{DD} - V_T)^2 = 6765A$$




I due tempi di retroazione sono uguali

e pari a 1,035 ms

Anche il T_{TRIB} è uguale
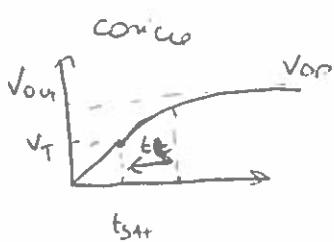
$$\text{e le resistenze equivalenti sono } \Rightarrow n = \frac{V_{DD} - V_T}{T_{SAT}} = 3,846 \text{ k}\Omega \quad \text{e } Z = R \cdot C = 3,846 \text{ m}_\Omega$$




$$V_T + (V_{DD} - V_T) (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$1 - e^{-t/\tau} = \frac{\frac{V_{DD}}{2} - V_T}{V_{DD} - V_T} \rightarrow 1 - \frac{\frac{V_{DD}}{2} - V_T}{V_{DD} - V_T} = e^{-t/\tau}$$

$$\ln \left(1 - \frac{\frac{V_{DD}}{2} - V_T}{V_{DD} - V_T} \right) = -t/\tau$$

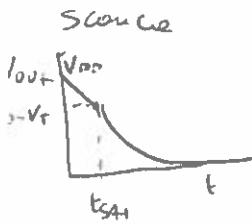
$$t_T = \tau \ln \left(\frac{1}{1 - \frac{\frac{V_{DD}}{2} - V_T}{V_{DD} - V_T}} \right) = \tau \ln \left(\frac{V_{DD} - V_T}{V_{DD} - V_T + \frac{V_{DD}}{2} - V_T} \right) = \tau \ln \left(\frac{V_{DD} - V_T}{\frac{V_{DD}}{2}} \right) \approx 1,75 \text{ ms}$$



$$(V_{DD} - V_T)^2 = \frac{V_{DD}}{\tau} \rightarrow \ln \left(\frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_T} \right) = -t/\tau \Rightarrow t_T = \tau \ln \left(\frac{V_{DD} - V_T}{V_{DD}} \right) \approx 1,75 \text{ ms}$$

$$t_c = t_{c_{LH}} = t_{SAT} + t_t = 5,6 \text{ ms}$$

3) $B=1$

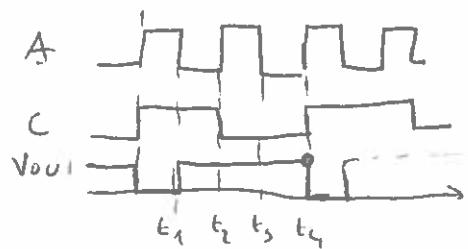

$$P_D = CV_{DD}^2 \cdot f_c = 10,83 \text{ W}$$

Si misce

$$\text{con } A=C=0 \text{ e } B=1$$

$$V_{OUT} = 1$$

$$\hookrightarrow 0-t_1 \quad A=B=C=1 \quad V_{OUT}=0$$

$$\hookrightarrow t_1-t_2 \quad A=0 \quad B=C=1 \quad V_{OUT}=1$$

$$\hookrightarrow t_2-t_3 \quad A=1 \quad B=1 \quad C=0 \quad H2$$



rima lo stesso stato di prima

$$\hookrightarrow t_3-t \quad A=0 \quad B=1 \quad C=0 \quad V_{OUT}=1 \text{ con} \\ \text{prima}$$

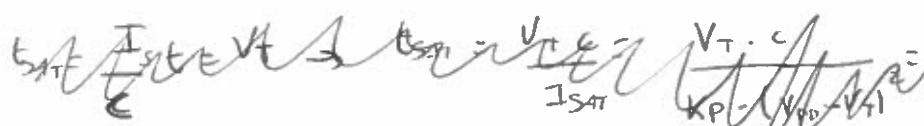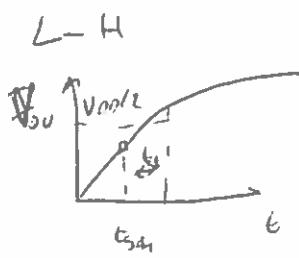4)

P_D è sempre quello, non si obbligano stati segnali specifici



Per i tempi di commutazione sono invece oltre ovviamente $H-L$ e $L-H$



è Vg che fa così precedente



H-L

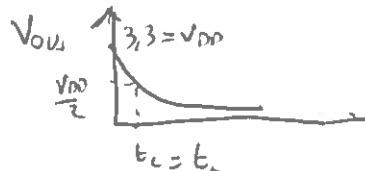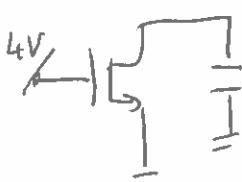

Porto qui in t=0,06 quindi $t_c = t_t$


$$V_{DD} e^{-\frac{t}{R_c}} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$t = R_c \ln(2) = R_c \ln(2)$$

$$I_{SAT} = \frac{K_m}{2} \cdot (\mathbb{V}_{DD} - V_t)^2 = 1,08 \text{ mA}$$

$$R_c = \frac{V_{DD}}{I_{SAT}} = \frac{V_{DD}}{1,08} = 3,05 \text{ k}\Omega$$
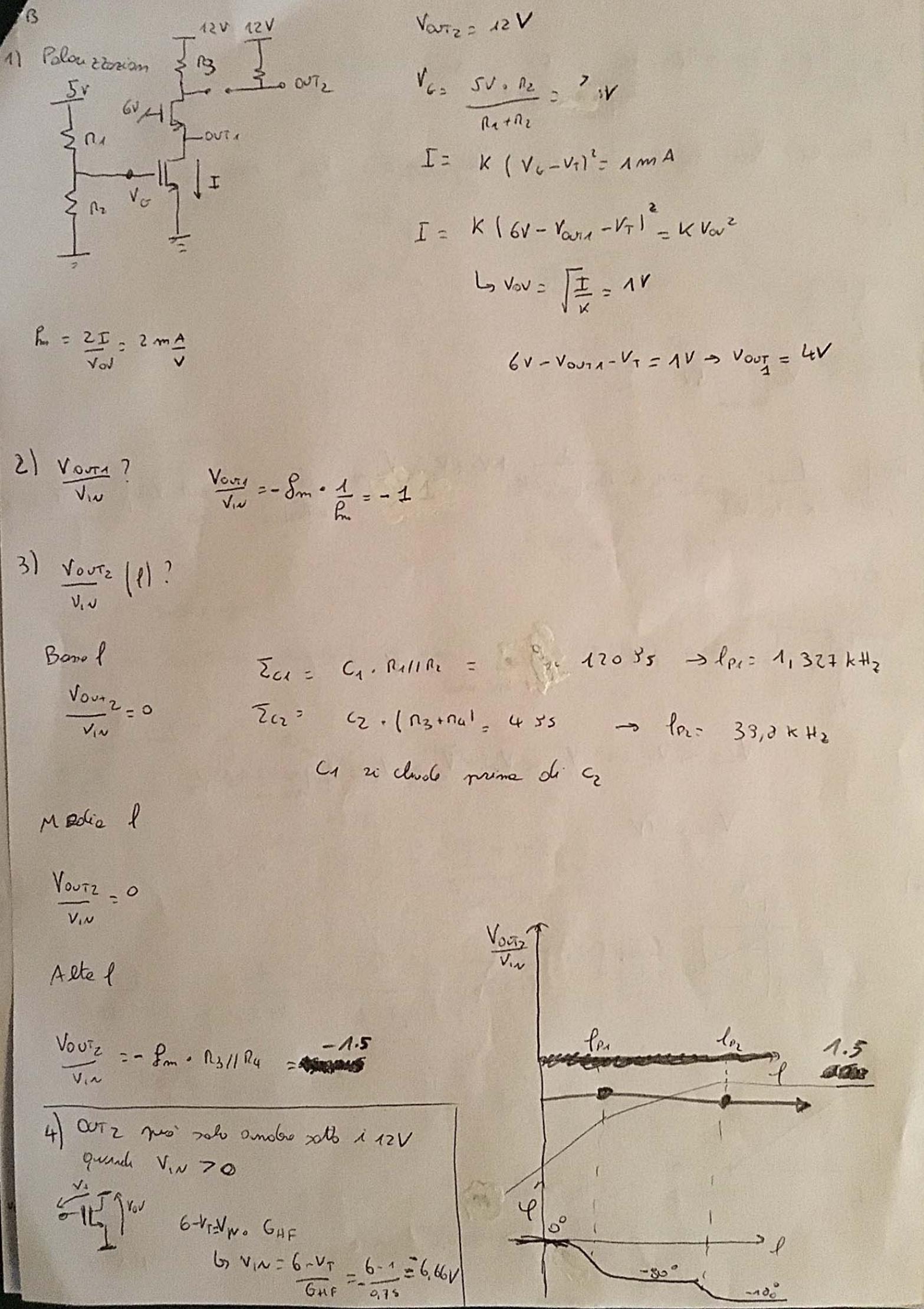
$$= \frac{V_{DD}^2}{I_{SAT}} \cdot \ln(2) = 2,1 \text{ ms}$$



\bar{E}_S e

$$1) I_{m \max} \cdot R_f = V_{DD} \rightarrow R_f = \frac{V_{DD}}{I_{m \max}} = \frac{5V}{10mA} = 500\Omega$$

$$2) I_{min} \cdot R_f = V_{LSB} = 5mV \quad V_{LSB} = \frac{V_{DD}}{2^m} \rightarrow 2^m = \frac{V_{DD}}{V_{LSB}} = 1000 \rightarrow m = 10 \text{ bit}$$


3)
ON



$$\text{coso regione } V_{IN} \Big|_{AOC \max} = 5V$$

$$R_{DS(on)} = \frac{1}{2K(V_{GS}-V_T)} = 200\Omega \rightarrow R_{DS(on)} \cdot 2K + V_T + V_S = V_G = \frac{1}{2K R_{DS(on)}} + V_T + V_{IN} \Big|_{AOC \max} = 7,66V$$

OFF

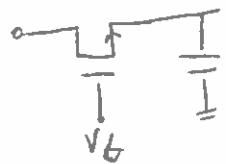


$$\text{coso regione } V_{IN} \Big|_{AOC \min} = 0V$$


$$V_{GS} < V_T \rightarrow V_G < V_T - V_S = V_T - V_{IN} \Big|_{AOC \min} = 0 = V_T$$

$$V_G < 1V$$

4)

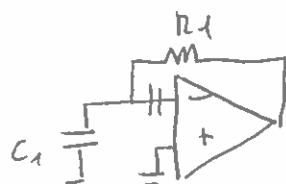
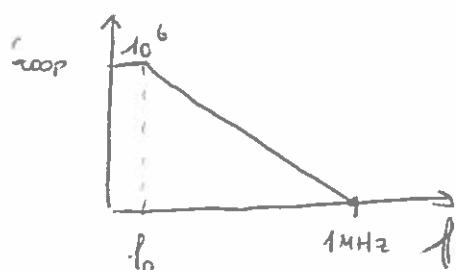
$$G_{loop}(s) = -\frac{A_0}{1+sZ_0} \cdot \frac{\frac{1}{SC_1}}{R_f + \frac{1}{SC_1}} = -\frac{A_0}{1+sZ_0} \cdot \frac{1}{1+SC_1 R_f}$$



$$f_0 = \frac{G_{BW_P}}{A_0} = 1Hz$$

$$f_{P_2} > G_{BW_P}$$

$$\frac{1}{2\pi C_1 R_f} > G_{BW_P} \rightarrow C_1 < \frac{1}{2\pi R_f G_{BW_P}} = 318,5 \text{ pF}$$